

## Assemblaggio macchinina

Abbiamo saldato i cavi ai motori che poi abbiamo posizionato e fissato sulla base inferiore.

Abbiamo poi fissato la parte superiore, posizionato l'arduino nella parte posteriore e il vano batterie per alimentarlo, nello spazio tra i motori e le due basi.

Mentre la breadboard l'abbiamo posizionata al centro.




### Driver L298N

E' un componente che permette di comandare motori a corrente continua che abbiamo posizionato nella parte anteriore. Alle porte OUT abbiamo collegato i fili dei motori che avevamo già accoppiato per colore distinguendo quelli di destra da quelli di sinistra.

Poi abbiamo lo abbiamo alimentato tramite il collegamento tra Vin e 12V, 5V e 5V poi abbiamo collegato il GND del driver a quello dell'arduino.

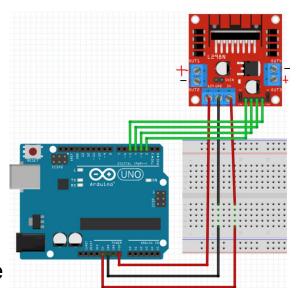Abbiamo collegato poi i piedini dal IN1 all'IN4 alle porte dell'arduino da 2 a 5 che ci serviranno per comandare i motori.





#### Sensore ad ultrasuoni

Per rilevare gli ostacoli abbiamo inserito un sensore ad ultrasuoni che abbiamo incastrato nella parte frontale della macchinina tra le due basi.

Abbiamo quindi collegato Vcc e GND in parallelo ai 5V e al GND del Driver.

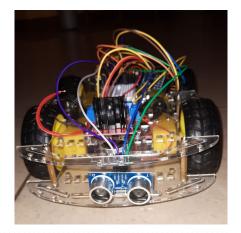Infine Trig al pin 6 e echo al pin 7 dell'Arduino.




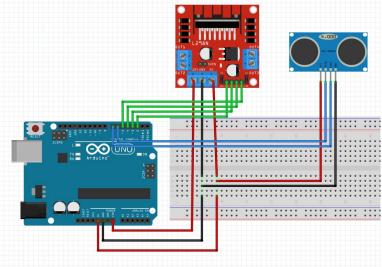



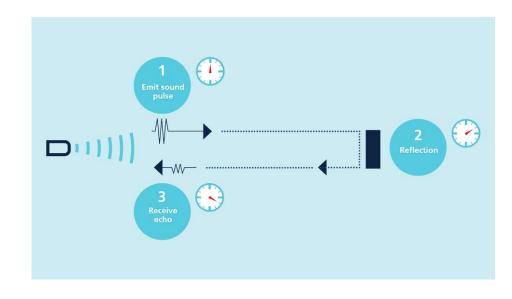
### Funzionamento sensore ultrasuoni

Il sensore ultrasuoni emette ciclicamente un breve impulso acustico di alta frequenza. Quest'ultimo si propaga nell'aria alla velocità del suono. Quando incontra un oggetto, esso viene riflesso e raggiunge il sensore ultrasonico in forma di eco. Il sensore a ultrasuoni calcola quindi internamente la distanza dell'oggetto riflettente in base al margine di tempo compreso tra la trasmissione dell'impulso acustico e la ricezione del segnale d'eco.


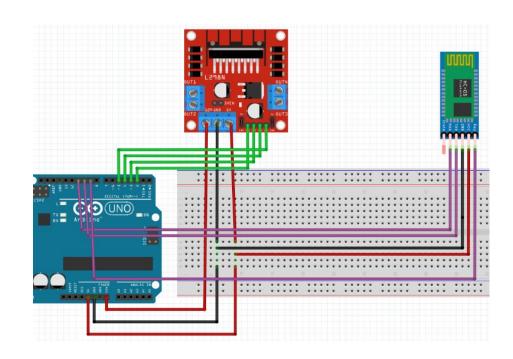
#### Modulo Bluetooth


Abbiamo inserito un modulo bluetooth che ci permette di far muovere la macchinina tramite un'app. Per farlo abbiamo collegato RDX e pin 11, TXD con il pin 10 e infine Key con il pin 9. Poi abbiamo collegato, similmente a come avevamo fatto prima per il sensore ad ultrasuoni, il GND e Vcc.



#### **Codice**

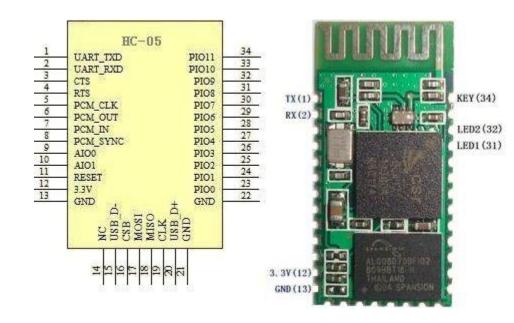
#### Funzionamento Modulo Bluetooth

Il Bluetooth® sfrutta onde radio, precisamente sulla frequenza che oscilla tra i 2.4 ed i 2.485 GHz, tramite la presenza di un chip installato sul tuo dispositivo. Questo ti consente la creazione di una piccola rete, le cui dimensioni possono variare dai 10 ai 30 m in termini di raggio d'azione della stessa. Quest'area si chiama PAN, acronimo di Personal Area Network, e ti permette di connettere il tuo dispositivo, e quindi scambiare dati, con uno o più dispositivi dotati della presenza di un chip affine. Il passaggio dei file dal tuo apparecchio all'altro avviene in totale sicurezza e l'impiego di energia è a oggi estremamente ridotto, grazie ai miglioramenti apportati.



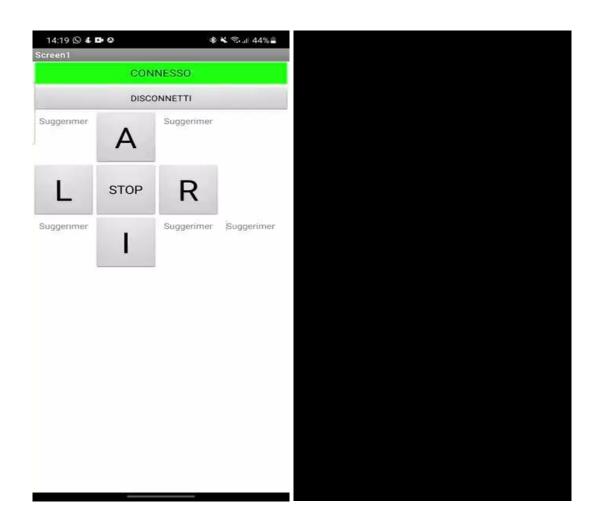
# **App**

Grazie a MIT app inventor possiamo creare la nostra app. In cui possiamo verificare se è collegato il telefono alla macchinina, e nel caso non lo fosse collegarci, spostarci avanti e indietro oppure a destra, sinistra e fermarci.



## Codice a blocchi APP

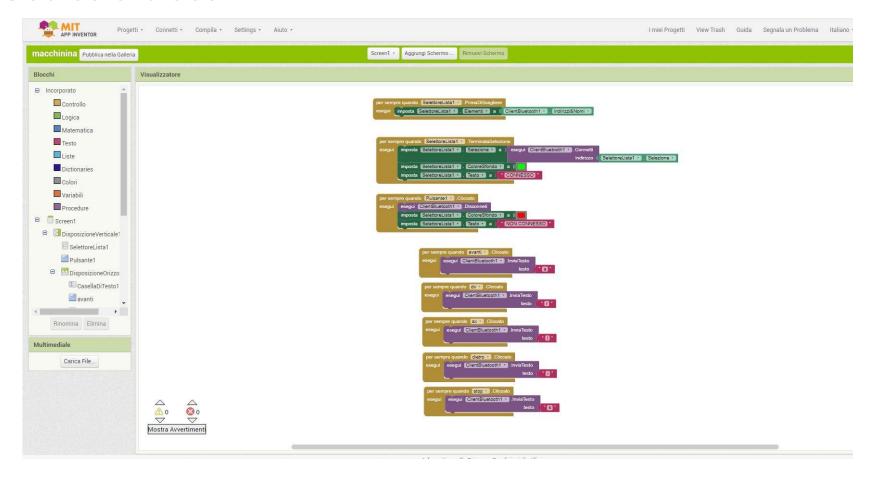


### Guanto

(Non l'abbiamo realizzato perché il costo sarebbe stato troppo alto).

Fissiamo su un guanto un arduino nano, un accelerometro e un modulo bluetooth. Sulla macchinina dovremmo rimuovere Key e invece collegare TXD e RXD alle porte 1 e 0.

Mentre sul guanto colleghiamo il modulo bluetooth a TXD e RXD alle rispettive porte sull'arduino nano, Vcc a 5V e il GND alla suo pin.

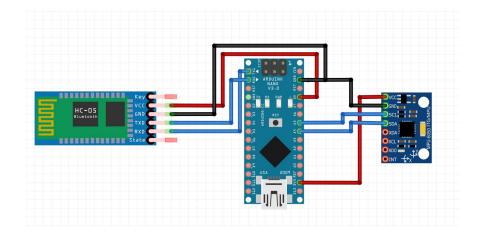Per l'accelerometro colleghiamo VCC a EVE, che sarebbe 3.3V dell'arduino, SCL ad A5 e SDA a A4.



Volevamo calcolare lo spostamento lungo gli assi e controllare entro quale range di valori fosse ogni movimento della mano, in base a quello veniva passata all'arduino una lettera che poi tramite lo switch faceva muovere in maniera opportuna la macchinina.

#### **Codice Guanto**